

# Digital I.C

---

# Assignment

20191009 Inho Jung



#1  $W/L = 2$   $\mu_n = 350 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$

from (2.11)

$$\beta = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 350 \left( \frac{3.9 \times 8.85 \times 10^{-14}}{100 \times 10^{-8}} \right) \cdot 2 = 240 \mu\text{A}/\text{V}^2$$

$$I_{ds} = \begin{cases} 0 & V_{gs} < V_{th} \\ \beta \left( V_{gs} - V_{th} - \frac{V_{ds}}{2} \right) V_{ds} & V_{gs} > V_{th}, V_{ds} < V_{dsat} \\ \frac{1}{2} \beta (V_{gs} - V_{th})^2 & V_{gs} > V_{th}, V_{ds} > V_{dsat} \end{cases}$$

$$V_{gs} < V_{th}$$

$$V_{gs} > V_{th}, V_{ds} < V_{dsat}$$

$$V_{gs} > V_{th}, V_{ds} > V_{dsat}$$


$$L \rightarrow V_{gs} = 1 \rightarrow 10.8 \mu\text{A}$$

$$V_{gs} = 2 \rightarrow 202.8 \mu\text{A}$$

$$V_{gs} = 3 \rightarrow 634.8 \mu\text{A}$$

$$V_{gs} = 4 \rightarrow 1.3068 \text{ mA}$$
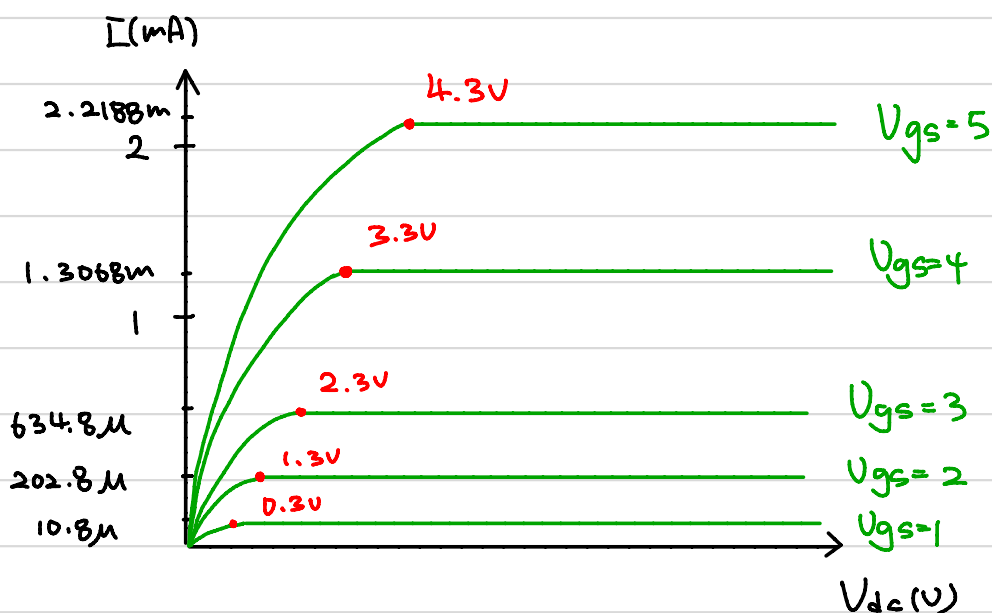
$$V_{gs} = 5 \rightarrow 2.2188 \text{ mA}$$



# 2 in (a)  $V_{GS} = V_{DD}$  linear region

$$\textcircled{1} I_{DS1} = \beta_1 \left( V_{GS} - V_{th} - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS} = \beta_1 \left( V_{DD} - V_{th} - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \text{ top TR } I_{DS2} &= \beta_2 \left( V_{DD} - V_1 - V_{th} - \frac{V_{DS} - V_1}{2} \right) (V_{DS} - V_1) \\ &= \beta_2 \left( V_{DD} - V_{th} - \frac{V_{DS} + V_1}{2} \right) (V_{DS} - V_1) \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \text{ bottom TR } I_{DS2} = \beta_2 \left( V_{DD} - V_{th} - \frac{V_1}{2} \right) V_1$$

$$\therefore \left( V_{DD} - V_{th} - \frac{V_{DS} + V_1}{2} \right) (V_{DS} - V_1) = \left( V_{DD} - V_{th} - \frac{V_1}{2} \right) V_1$$

$$\rightarrow V_1 = (V_{DD} - V_{th}) - \sqrt{(V_{DD} - V_{th})^2 - (V_{DD} - V_{th} - \frac{V_{DS}}{2}) V_{DS}}$$

$= k$

$$\beta_2 \left( \frac{V_{DD} - V_{th}}{2} + \frac{k}{2} \right) (V_{DD} - V_{th} - k)$$

$$= \frac{\beta_2}{2} \left[ (V_{DD} - V_{th})^2 - k^2 \right] = \frac{\beta_2}{2} \left( V_{DD} - V_{th} - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS}$$

$$\beta_1 = \frac{\beta_2}{2} \quad \therefore I_{DS1} = I_{DS2}$$

#3. a)에서는  $V_{sb} = 0$  이기 때문에 body effect가 없다  
 하지만 b)의 top TR의 경우  $V_s$ 가  $V_1$ 이기 때문에  $V_{sb} > 0$  이  
 되기  $I_{D2}$ 가 감소한다.  $\therefore I_{D1} > I_{D2}$

$$\#4. C_{\text{permision}} = C_{ox} L = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} L$$

$\epsilon_{ox}$  ← permittivity of free space  
 $= 8.85 \times 10^{-14} \text{ F/cm}$   
 $L$  ← Length =  $90 \times 10^{-9} \text{ m}$   
 $t_{ox}$  ← thickness of oxide  
 $= 16 \times 10^{-4} \mu\text{m}$

$$= \frac{8.85 \times 10^{-14} (\text{F/cm})}{16 \times 10^{-4} (\mu\text{m})} 90 \times 10^{-9} (\text{cm}) = 1.94 \text{ fF}/\mu\text{m}$$

#5 unit size diffusion contact =  $4\lambda \times 5\lambda$

$1\lambda = 0.3 \mu\text{m} \quad \therefore \text{area} = 0.12 \times 0.15 = 1.8 \mu\text{m}^2$

from 2.21)  $C_{dB(ov)} = (1.8 \mu\text{m}^2) (0.42 \text{ fF}/\mu\text{m}^2)$

$+ (5.4 \mu\text{m}) (0.33 \text{ fF}/\mu\text{m}) = 2.54 \text{ fF}$

from 2.22)  $C_{dB(ov)} = (1.8 \mu\text{m}^2) (0.42 \text{ fF}/\mu\text{m}^2) \left(1 + \frac{5}{0.98}\right)^{-0.44}$

$+ (5.4 \mu\text{m}) (0.33 \text{ fF}/\mu\text{m}^2) + \left(1 + \frac{5}{0.98}\right)^{-0.12}$

$= 1.78 \text{ fF}$

# Additional example

$$V_g = 1.8V \quad V_t = 0.4V \quad V_d < 1.4V \quad \text{Length} = 180\text{nm}$$

$$V_s = 0 \text{ 이라 가정}$$

$$\left. \begin{array}{l} \textcircled{1} V_{gs} > V_{th} \\ \textcircled{2} V_{gs} - V_{th} = 1.4V > V_{ds} \end{array} \right\} \text{Linear region}$$

$\therefore$  Potential

